
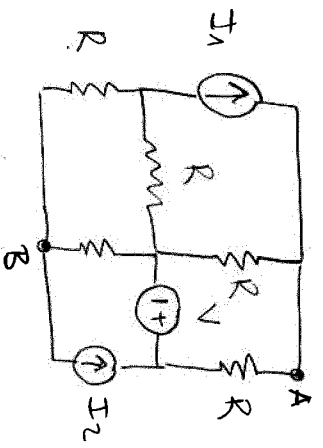




1. a) THÉVENIN

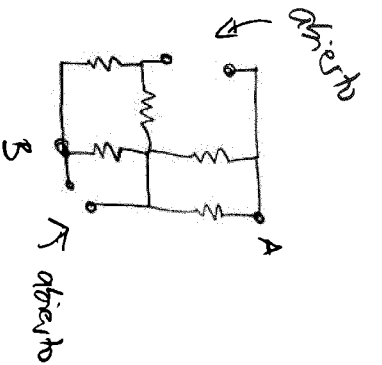

R_T





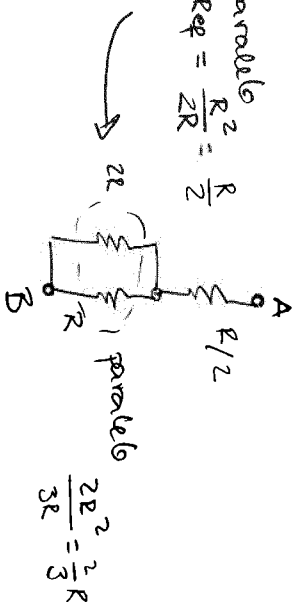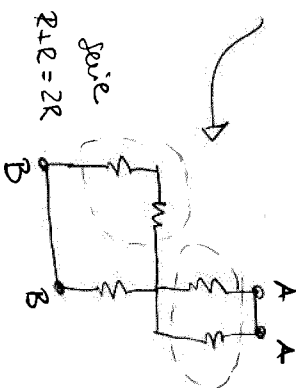Fuente abierta \rightarrow circuito abierto
Fuente cerrada \rightarrow cortocircuito



V_T

ecuación:

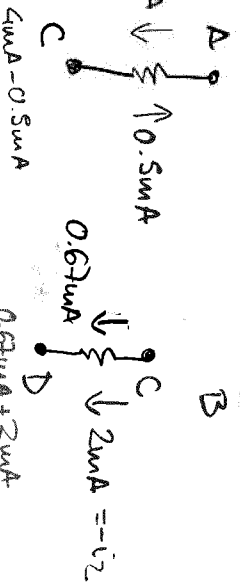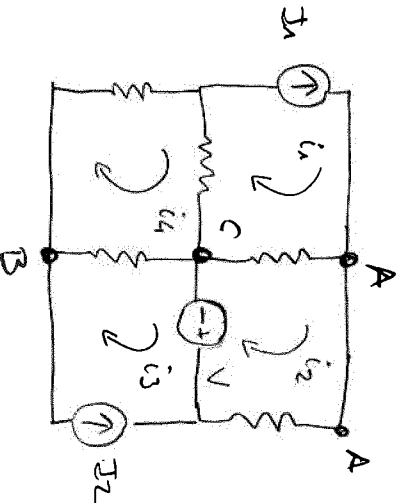

- ① $i_1 = I_1 \rightarrow \text{resuélvelo} \rightarrow \boxed{i_1 = 4 \mu A}$
- ③ $i_3 = -I_2 \rightarrow \text{resuélvelo} \rightarrow \boxed{i_3 = -2 \mu A}$

$$\textcircled{2} -V = R(i_2 - i_1) + i_2 R \rightarrow -6V = 2k\Omega(i_2 - 4\mu A) + i_2 \cdot 2k\Omega$$

$$-6V = 2k\Omega \cdot i_2 - 8V + 2k\Omega i_2 = -8V + 4k\Omega i_2$$


$$\Rightarrow \boxed{i_2 = 0.5 \mu A}$$

$$\textcircled{4} 0 = i_4 R + (i_4 - i_1)R + (i_4 - i_3)R = 2k\Omega(i_4 + i_4 - 4\mu A + i_4 - (-2\mu A))$$

$$\Rightarrow 0 = 2k\Omega(3i_4 - 2\mu A) = 6k\Omega \cdot i_4 - 4V \Rightarrow \boxed{i_4 = 0.67 \mu A}$$


$$\boxed{V_A - V_B} = (V_A - V_C) + (V_C - V_B) = R(i_1 - i_2) + R(i_3 + i_4) = 2k\Omega[4\mu A - 0.5\mu A + (2\mu A + 0.67\mu A)] = 7V + 5.34V = 12.34V$$
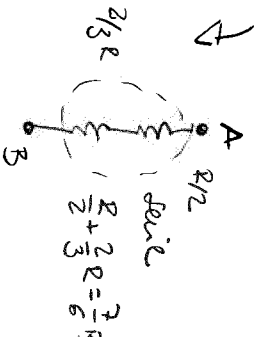
$$\textcircled{6} \text{NORTON: } \boxed{I_N} = \frac{V_T}{R_T} = \frac{5.34\mu A}{1k\Omega} = 5.34\mu A$$



$$V_T = 3V$$

$$K = 0.48 \cdot 10^{-3} A/V^2$$

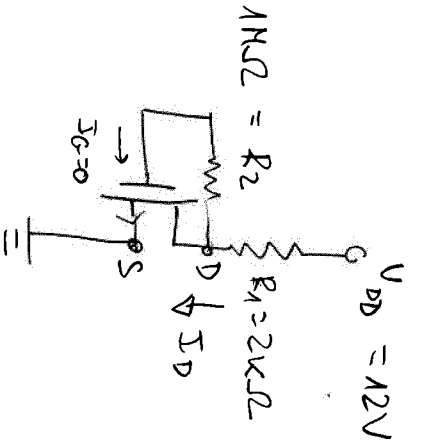

$$\text{MOSFET: } I_G = 0 \Rightarrow V_G = V_D = V_{DD} - I_D R_1 \rightarrow I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R_1}$$

$$V_S = 0$$

$$\text{Sat. SAT} \Rightarrow I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{K}{2} (V_D - V_T)^2 = 0.24 \cdot 10^{-3} (V_D - 3)^2$$

$$= \frac{12 - V_D}{2 \cdot 10^3}$$

$$I_D, V_{DS} > V_{GS} - V_T \text{ (sat. regime)}$$

$$\frac{12 - V_D}{2 \cdot 10^3}$$

$$\Rightarrow 12 - V_D = 2 \cdot 10^3 \cdot 0.24 \cdot 10^{-3} (V_D - 3)^2 = 0.48 V_D^2 + 4.32 - 2.88 V_D$$

$$0.48 V_D^2 - 7.68 V_D + 4.32 = 0 \rightarrow 0.24 V_D^2 - 3.84 V_D + 0.94 = 0 \rightarrow 0.03 V_D^2 + 0.175 V_D - 0.48 = 0$$

$$V_D = \frac{0.175 \pm \sqrt{0.175^2 - 4 \cdot 0.03 \cdot (-0.48)}}{2 \cdot 0.03} = \frac{0.175 \pm \sqrt{0.014 + 0.0576}}{0.06} =$$


$$= \frac{0.175 \pm \sqrt{0.0716}}{0.06} = \begin{cases} 6.42 V \\ -0.16 V \end{cases}$$

$$\rightarrow V_{DS} = 6.42 V > V_{GS} - V_T = 3V \text{ SAT, ON}$$


$$\rightarrow V_{DS} = -0.16 = V_{GS} < V_T \Rightarrow \text{OFF.}$$

$$I_D = \frac{12 - 6.42}{2 \cdot 10^3} = 2.29 \cdot 10^{-3} A = 2.29 \text{ mA}$$

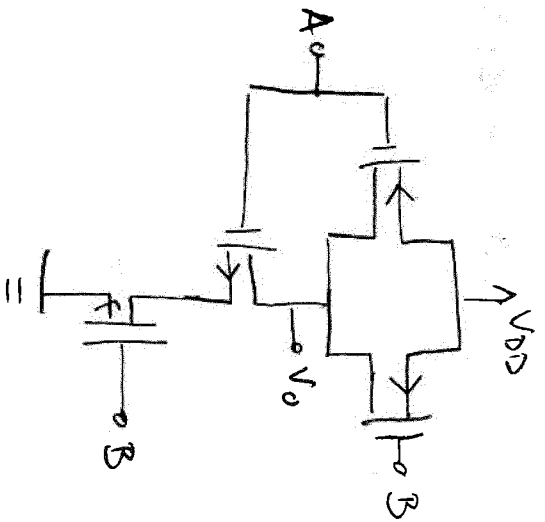3. a) NAND . (transparencia 43 del Tema 5)




b)

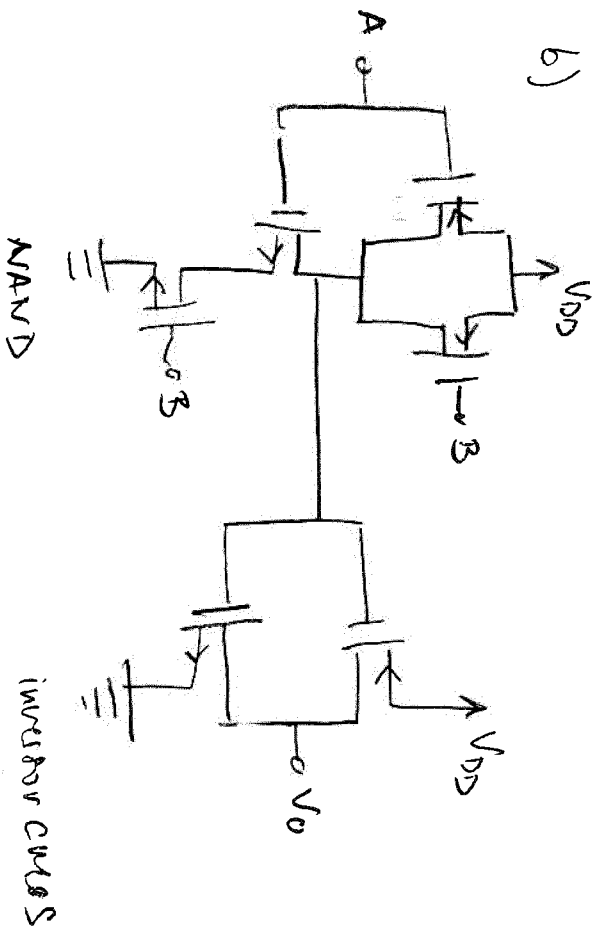


c) (resuelto en MODULO E) : $f = \frac{A \cdot B + C}{A \cdot B + C}$

4.

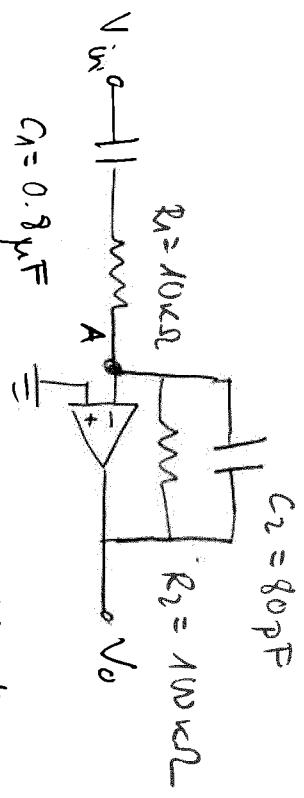

A.O. idéal : $V_+ = V_-$
 $i_+ = i_- = 0$
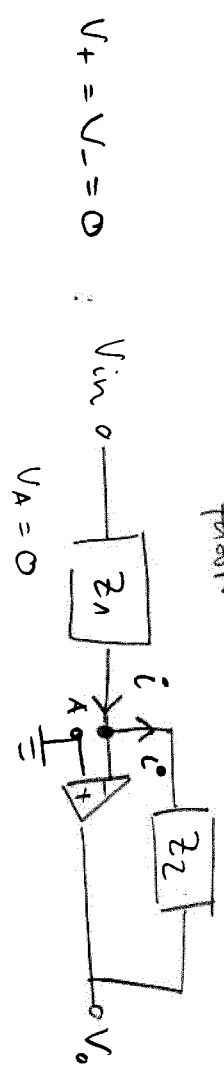
$$V_{in} = \sin(2000t) \text{ V} = V_{en} e^{j2000t} \quad V, \quad V_{in} = 1 \text{ V} \quad (\varphi = 0)$$



$$\frac{V_{in} - 0}{Z_1} = \frac{0 - V_{out}}{Z_2} \Rightarrow V_{out} = -\frac{Z_2}{Z_1} V_{in}$$


$$Z_1 = Z_{C1} + Z_{R1} = \frac{1}{j\omega C_1} + R_1 = \left(\frac{-j}{2 \cdot 10^3 \cdot 0.8 \cdot 10^{-6}} + 10^4 \right) \Omega = \left(10^4 - \frac{j}{1.6 \cdot 10^{-3}} \right) \Omega = \left(-0.625j + 10 \right) \cdot 10^4 \Omega = 10^4 e^{-j0.0062} \Omega$$

$$Z_2^{-1} = Z_{C2}^{-1} + Z_{R2}^{-1} = j\omega C_2 + \frac{1}{R_2} = \left(16j \cdot 10^{-3} + 10^{-5} \right) \Omega^{-1} \Rightarrow Z_2 = \frac{1}{10^{-5} + 16j \cdot 10^{-8}} \Omega = \left(10^{+5} - 16 \cdot 10^3 j \right) \Omega = 10^5 e^{-j1.6 \cdot 10^{-2}} \Omega$$

$$\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{10^5 e^{-j1.6 \cdot 10^{-2}}}{10^4 e^{-j0.0062}} = 10 e^{j0.046} \Rightarrow V_o = \frac{V_{in} = 1 \text{ V}}{e^{j\pi}} = 10 e^{j3.14} \text{ V}$$

$$v_o(t) = 10 e^{j0.39} e^{j2000t} = 10 \sin(2000t + 3.14) \text{ V}$$

5.

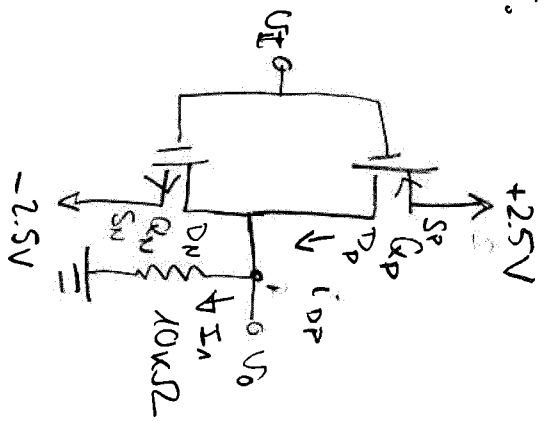

$$V_{SP} = +2.5V$$

$$V_{DP} = V_{DN}$$

$$V_{GP} = V_{GN}$$

$$V_{GN} = V_{SN} = -2.5V$$

$$V_{DN} = V_{DP}$$

$$V_{GN} = V_{GP}$$

$$|V_{GS}| > |V_T| \text{ ON}$$

$$k_n = k_p = 1 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{TN} = -V_{TP} = 1V$$

$$|V_{DS}| < |V_{GS}| - |V_T| \text{ LNM}$$

$$|V_{DS}| > |V_{GS}| - |V_T| \text{ SAT}$$

$$V_{GS} > V_T + 0V$$

$$V_{DS} < V_{GS} - V_T \text{ LNM}$$

$$V_{DS} > V_{GS} - V_T \text{ SAT}$$

$$Q_P: V_{GS} = V_{GP} - V_{SP} = +2.5V - 2.5V = 0V < |V_{TP}| = 1V$$

$$= +1V \Rightarrow Q_P \text{ OFF}$$

$$Q_N: V_{GS} = V_{GN} - V_{SN} = 2.5V - (-2.5V) = 5V > V_{TN} = 1V$$

$$\Rightarrow Q_N \text{ ON}$$

$$a) V_T = +2.5V \rightarrow V_{GN} = V_{GP} = +2.5V \Rightarrow$$

$$\circ \text{ Sat. SAT: } I_{DN} = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\hookrightarrow I_{DN} = \frac{k}{2} (5 - 1)^2 = 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \cdot 16 \text{V}^2 = 8 \text{ mA}$$

$$\text{wird A: } -I_{DN} = I_A = \frac{V_D - 0}{10k\Omega}$$

$$-8 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow V_D = -8 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4 \text{ V} = -80 \text{ V} = V_{DN}$$

$$\Rightarrow V_{DS} = -80 - (-2.5) = -77.5 \text{ V} < V_{GS} - V_T = 1V$$

$$\Rightarrow \text{SAT}$$

$$\circ \text{ Sat. LNM: } I_D = \frac{k}{2} [2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2] = 0.5 \cdot 10^{-3} [2 \cdot 4 V_{DS} - V_{DS}^2] = -\frac{V_D}{10^4}$$

$$-V_D = 10^4 \cdot 0.5 \cdot 10^{-3} [8(V_D + 2.5) - (V_D + 2.5)^2] = 5 [8V_D + 20 - (V_D^2 + 6.25 + 5V_D)] =$$


$$= 5 [3V_D + 13.75 - V_D^2] = 15V_D - 5V_D^2 + 68.75 \Rightarrow 5V_D^2 - 15V_D - 68.75 = 0$$

$$\Rightarrow 5V_D^2 - 16V_D - 68.75 = 0 \Rightarrow V_{D1} = \begin{cases} V_{D1/1} = -2.44V \rightarrow V_{D11} - V_{S1} = -2.44 - (-2.5) = 0.06V < \\ V_{D1/2} = 5.64V \rightarrow V_{D12} - V_{S1} > 4V < V_{GS1} = 4V \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_{DS} = 0.06V \text{ (petit } V_{DS} < V_{GS})$$

$$\Rightarrow I_{DN1} = -\frac{V_D}{10} = 0.244 \text{ mA}$$

b) Igual que a) (simetrico)

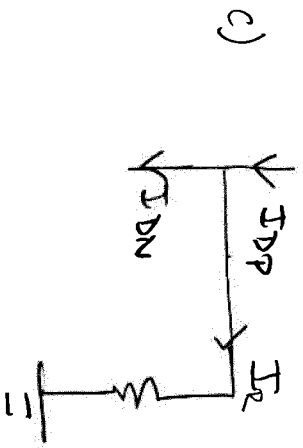

$$c) \quad I_{DP} = I_{DN} + I_R$$

$$\text{Simetrico: } I_{DP} = I_{DN} \rightarrow I_R = 0 \Rightarrow \underline{V_D = 0}$$

$$\underline{Q_N}: V_{GS}|_N = 0 - (-2.5) = 2.5V > 1V \text{ ON}$$

$$V_{DS}|_N = 0 - (-2.5) = 2.5V = V_{GS} \Rightarrow \text{Regime SAT.}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_{DN} = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \dots = 1.125 \text{ mA}}$$

$$\underline{Q_P}: V_{GS}|_P = 0 - 2.5 = -2.5V \text{ ON}$$

$$V_{DS}|_P = 0 - 2.5 = -2.5V = V_{GS} \text{ SAT} \Rightarrow \boxed{I_{DP} = 1.125 \text{ mA}}$$