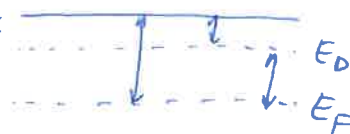


① a)  $\sigma = q(\mu_n n + \mu_p p) \underset{\text{type N}}{\approx} q\mu_n n \approx q\mu_n N_D \Rightarrow N_D = \frac{\sigma}{q\mu_n}$

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \Rightarrow N_D = \frac{1}{\rho q \mu_n} = \frac{1}{0.11 \Omega \text{cm} \times 1.6 \cdot 10^{-19} \text{C} \times 1200 \frac{\text{cm}^2}{\text{V}\cdot\text{s}}} =$$


$$= 4.73 \cdot \frac{10^{16}}{\text{cm}^3 \Omega \cdot \frac{\text{C}}{\text{V}\cdot\text{s}} \rightarrow \text{A}} = 4.73 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$$

b)  $n_0 = N_D e^{-(E_c - E_F)/KT} \Rightarrow E_c - E_F = KT \ln \frac{N_c}{N_D} = 164 \text{ meV}$

$E_c$    $E_D \rightarrow f(E_D) = \frac{1}{1 + e^{(E_D - E_F)/KT}} = 0.012$

$$E_D - E_F = (E_c - E_F) - (E_c - E_D) = 114 \text{ meV}$$


$E_v$  

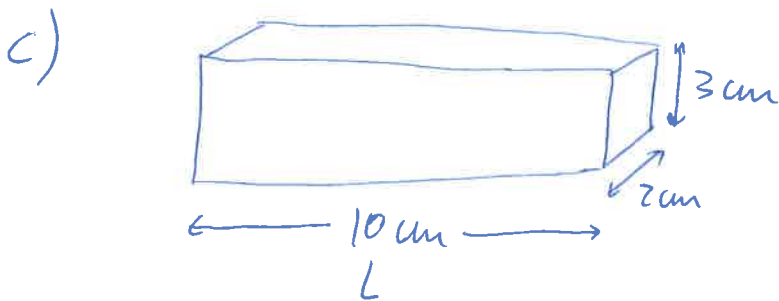

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} = 0.11 \Omega \text{cm} \frac{10 \text{ cm}}{2 \times 3 \text{ cm}^2} = 0.18 \Omega$$



2-

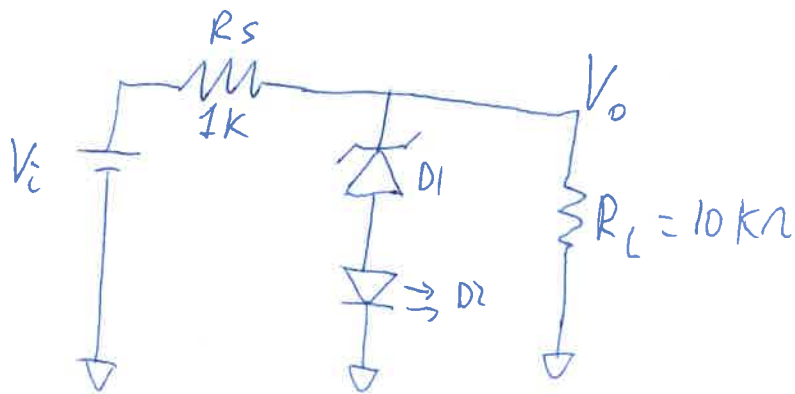


a)  $V_i = 20V \Rightarrow D1, D2 \text{ OFF} \Rightarrow V_o = \frac{R_L}{R_S + R_L} \cdot V_i = 0.909 V_i = V_o$

La rama de los diodos comienza a conducir (con el Zener en inversa) a partir de que  $V_o \geq V_{D2} + V_z = 7.5V$   
 Esto sucede para una  $V_i = \frac{V_o}{0.909} = 8.25V$

Desde esa tensión:


$V_i \geq 8.25V$

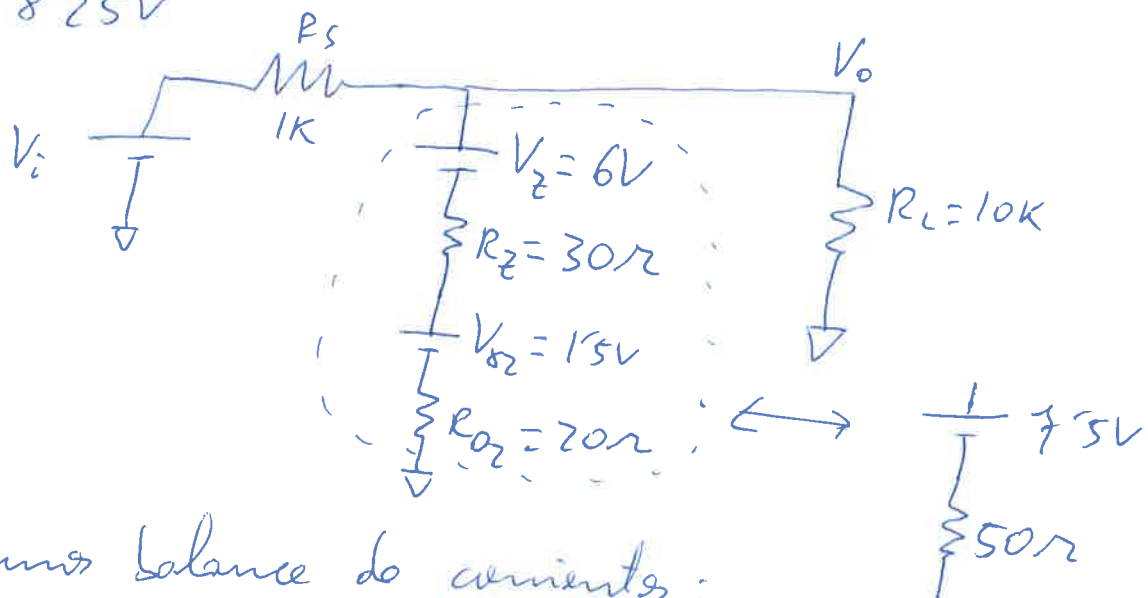

Hacemos balance de corrientes:

$$\frac{V_i - V_o}{R_S} = \frac{V_o - (V_z + V_{D2})}{R_z + R_{D2}} + \frac{V_o}{R_L}$$
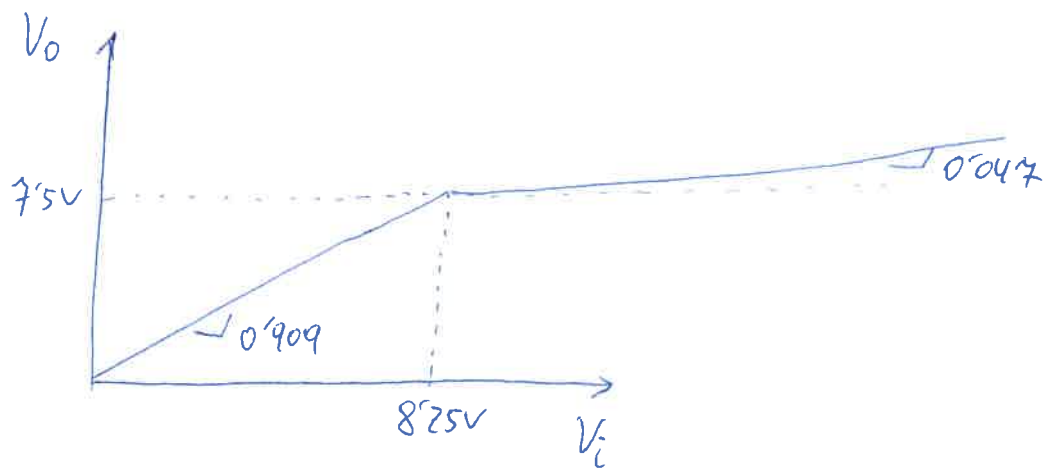
$$\frac{V_i}{1k\Omega} = V_o \left( \frac{1}{1k\Omega} + \frac{1}{50\Omega} + \frac{1}{10k\Omega} \right) - \frac{7.5V}{50\Omega} \Rightarrow V_o = 0.047 V_i + 7.109V$$



$$b) \quad I_{D2} = 5 \text{ mA} \Rightarrow \frac{V_o - (V_Z + V_{D2})}{R_Z + R_{D2}} = 5 \text{ mA} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_o = 5 \text{ mA} \cdot 50 \Omega + 7.5 \text{ V} = 7.75 \text{ V}$$

Esa tensión  $V_o$  la obtenemos para  $V_{i\text{-lim}}$  tal que

$$7.75 \text{ V} = 0.047 V_{i\text{-lim}} + 7.109 \text{ V} \Rightarrow \boxed{V_{i\text{-lim}} = 13.638 \text{ V}}$$

El led se enciende para

$$\boxed{V_i \geq 13.638 \text{ V}}$$


3.- a)  $V_D = 6V \Rightarrow R_D = \frac{10V - 6V}{0.8mA} = \underline{\underline{5k\Omega}}$

$$I_{DS} = 0.8mA = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow \boxed{V_{GS} = 4.82V}$$

Como  $V_{DS} = V_{GS}$  y  $V_D = 6V \Rightarrow \boxed{V_S = 1.18V}$

$$\underline{\underline{R_S = \frac{V_S}{I_{DS} = \frac{1.18V}{0.8mA} = 1.475k\Omega}}}$$

b)

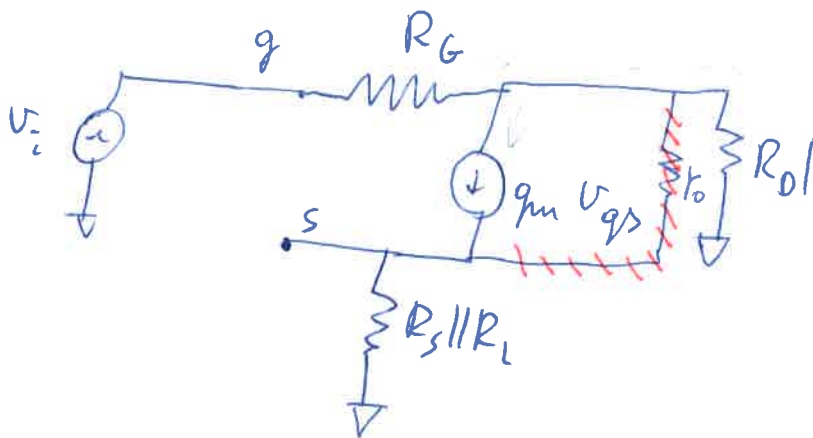

$$r_o \rightarrow \infty$$

$$V_S = g_m v_{gs} (R_S \parallel R_L) = g_m (R_S \parallel R_L) \cdot (V_i - V_S)$$

$$\left( 1 + \frac{1}{g_m (R_S \parallel R_L)} \right) (V_S) = V_i \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m (R_S \parallel R_L)}{1 + g_m (R_S \parallel R_L)}$$

$V_S = V_o$


$$g_m = \beta_n (V_{GS} - V_T) = 564 \cdot 10^{-4} \text{ S}$$

$$R_S \parallel R_L = 1.14k\Omega$$

$$\left\{ \Rightarrow \boxed{\frac{V_o}{V_i} = 0.39} \right.$$



4. a)

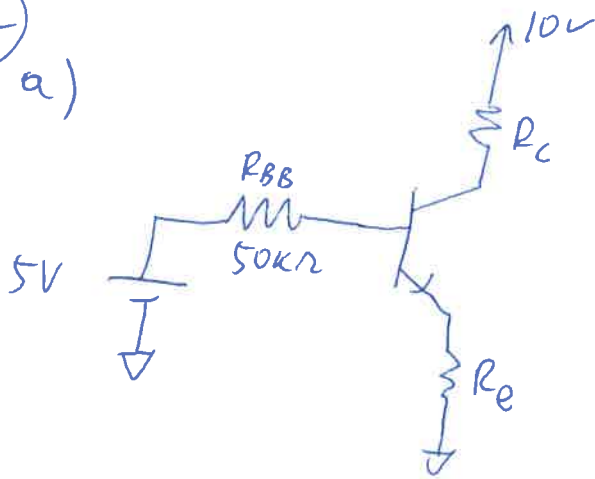

$$5V = I_B \cdot R_{BB} + V_{BE} + I_E \cdot R_E = I_B \cdot R_{BB} + V_{BE} + I_B (\beta_F + 1) \cdot R_E \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underline{R_E} = \frac{5V - 0.7V - 5\mu A \cdot 50k\Omega}{5\mu A \cdot 201} = \underline{4.03k\Omega}$$

$$V_E = I_E \cdot R_E = (\beta_F + 1) I_B \cdot R_E = 4.05V \Rightarrow V_C = 7.05V$$


$$\underline{R_C} = \frac{10V - 7.05V}{I_C} = \underline{2.95k\Omega}$$

$$\hookrightarrow 200 \cdot 5\mu A = 1mA$$

b) Mientras activa,  $I_C, I_B, I_E, V_E$  de.  
limite  $V_C = V_E + 0.2V = 4.25V$

$$\underline{R_{C,max}} = \frac{10V - 4.25V}{1mA} = \underline{5.75k\Omega}$$

c)

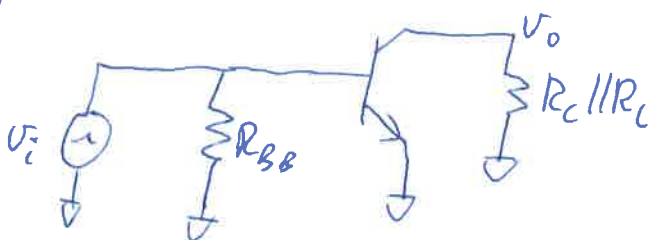

$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = -g_m R_C \parallel R_L = -88.4}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 0.039V$$

$$R_C \parallel R_L = 2.28k$$

