
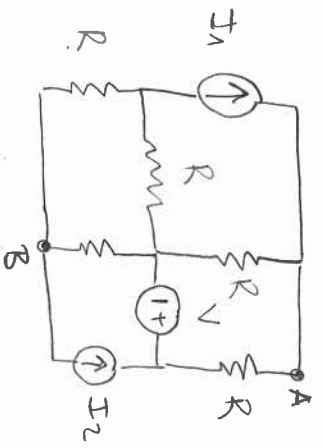



1. a) THÉVENIN

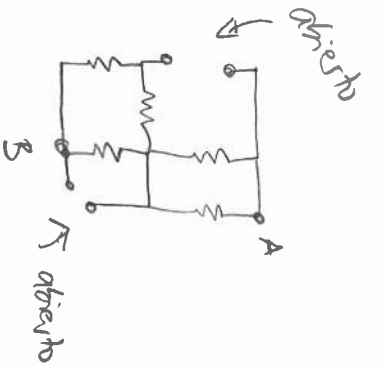


R_T



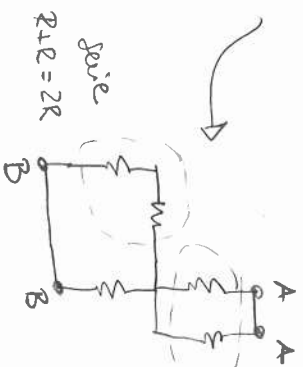Fuente abierta \rightarrow circuito abierto
Fuente cerrada \rightarrow cortocircuito




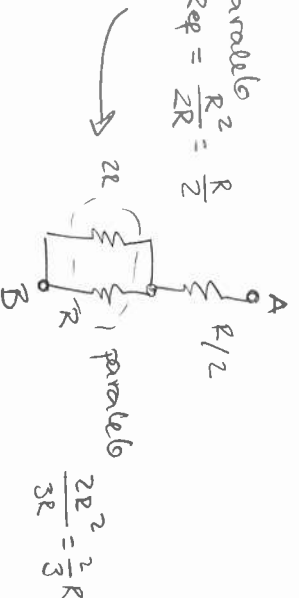
$$R_{eq} = \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2}$$



V_T

Realización:

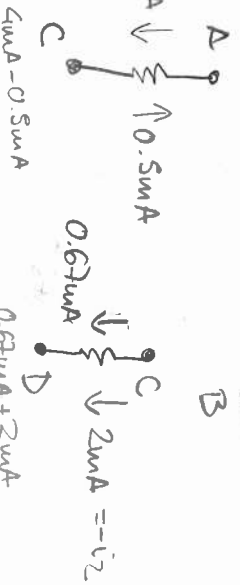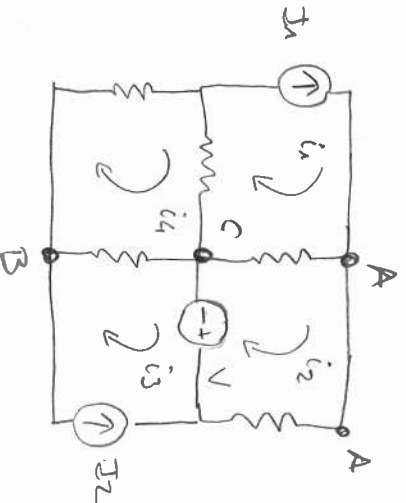

- 1) $i_1 = I_1 \rightarrow \text{resueltos} \rightarrow i_1 = 4 \mu A$
- 2) $i_3 = -I_2 \rightarrow \text{resueltos} \rightarrow i_3 = -2 \mu A$
- 3) $-V = R(i_2 - i_1) + i_2 R \rightarrow -6V = 2k\Omega(i_2 - 4\mu A) + i_2 \cdot 2k\Omega$

$$-6V = 2k\Omega \cdot i_2 - 8V + 2k\Omega i_2 \Rightarrow -8V + 4k\Omega i_2$$


$$\Rightarrow i_2 = 0.5 \mu A$$

$$0 = i_4 R + (i_4 - i_1) R + (i_4 - i_3) R = 2k\Omega(i_4 + i_4 - 4\mu A + i_4 - (-2\mu A))$$

$$\Rightarrow 0 = 2k\Omega(3i_4 - 2\mu A) = 6k\Omega \cdot i_4 - 4V \Rightarrow i_4 = 0.67 \mu A$$


$$V_A - V_B = (V_A - V_C) + (V_C - V_B) = R(i_1 - i_2) + R(i_3 + i_4) = 2k\Omega[4\mu A - 0.5\mu A + (-2\mu A + 0.67\mu A)] = 7V + 5.34V = 12.34V$$

$$I_N = \frac{V_T}{R_T} = 5.3 \mu A$$

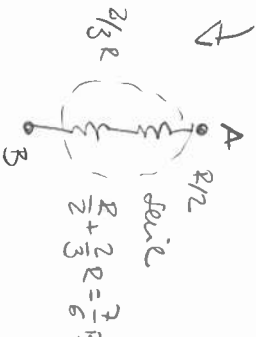

$$V_T = 3V$$

$$K = 0.48 \cdot 10^{-3} A/V^2$$

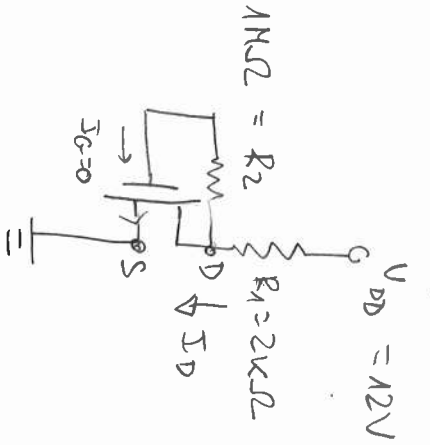

$$\text{MOSFET: } I_G = 0 \Rightarrow V_G = V_D = V_{DD} - I_D R_1 \rightarrow I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R_1}$$

$$V_S = 0$$

$$\text{Sat. SAT} \Rightarrow I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \frac{K}{2} (V_D - V_T)^2 = 0.24 \cdot 10^{-3} (V_D - 3)^2$$

$$= \frac{12 - V_D}{2 \cdot 10^3}$$

$$\text{Sat. SAT} \Rightarrow I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\frac{12 - V_D}{2 \cdot 10^3}$$

$$\Rightarrow 12 - V_D = 2 \cdot 10^3 \cdot 0.24 \cdot 10^{-3} (V_D - 3)^2 = 0.48 V_D^2 + 4.32 - 2.88 V_D$$

$$0.48 V_D^2 - 7.68 V_D + 4.32 = 0 \rightarrow 0.24 V_D^2 - 3.84 V_D + 0.94 = 0 \rightarrow 0.03 V_D^2 + 0.175 V_D - 0.48 = 0$$


$$V_D = \frac{0.175 \pm \sqrt{0.175^2 - 4 \cdot 0.03 \cdot (-0.48)}}{2 \cdot 0.03} = \frac{0.175 \pm \sqrt{0.014 + 0.0576}}{0.06} =$$

$$= \frac{0.175 \pm \sqrt{0.0716}}{0.06} = \begin{cases} 6.42 V \\ -0.16 V \end{cases}$$


$$\rightarrow |V_{DS} = 6.42 V| > 6.42 V - 3 V > 0 \text{ SAT, ON} \rightarrow V_{DS} = -0.16 V = V_{GS} < V_T \Rightarrow \text{OFF.}$$

$$I_D = \frac{12 - 6.42}{2 \cdot 10^3} = 2.29 \cdot 10^{-3} A = 2.29 \text{ mA}$$

3. a) NAND. (Anusareuina 43 del Tema 5)

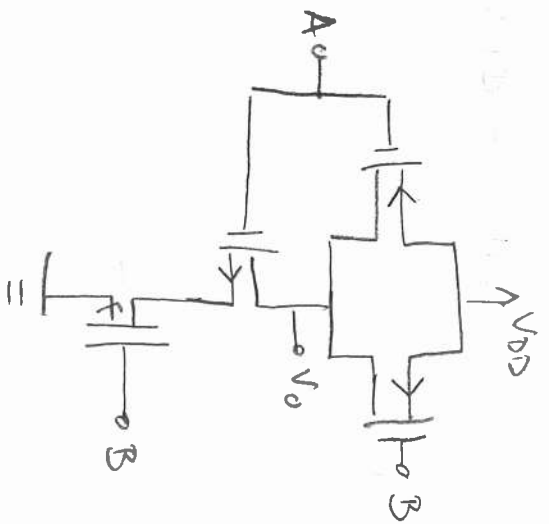


b)

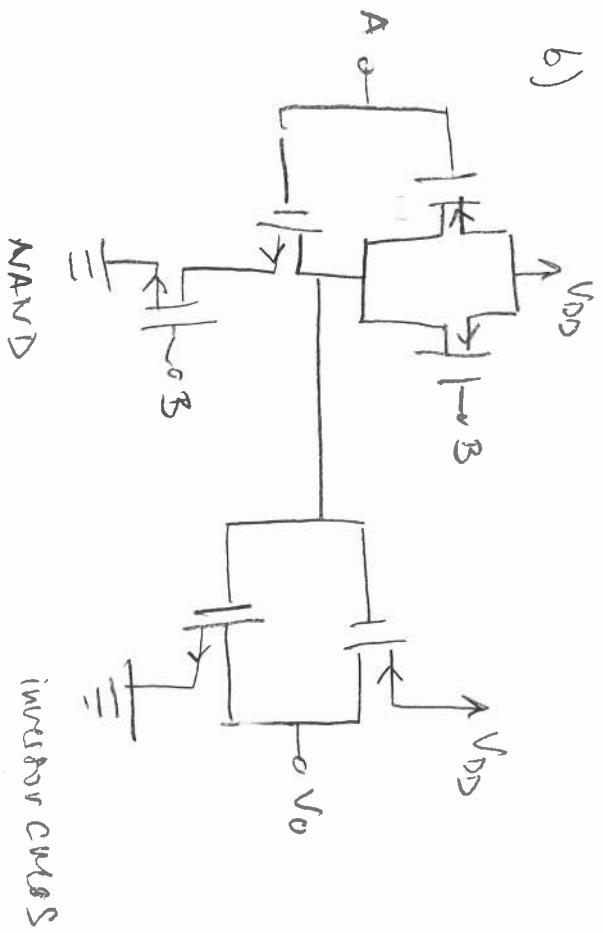


c) (resuelto en MODULO) : $f = \frac{A \cdot B + C}{A \cdot B + C}$

4.

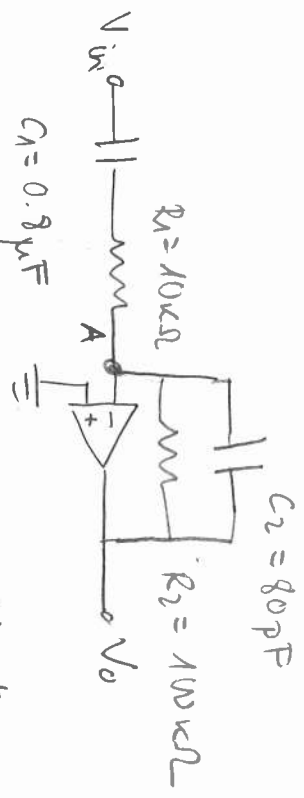

A.O. idéal : $V_+ = V_-$
 $i_+ = i_- = 0$
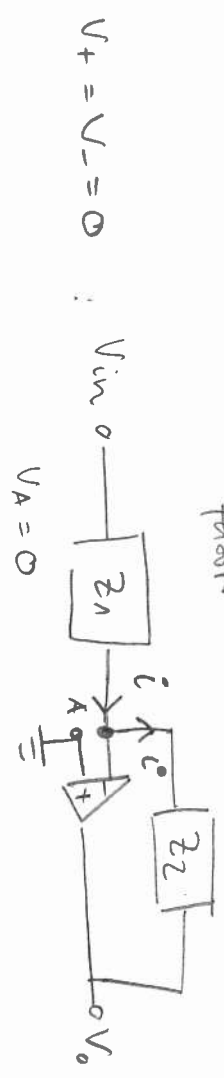
$$V_{in} = \sin(2000t) \text{ V} = \underbrace{V_{in} e^{j2\pi 2000t}}_{\text{phasor}} \quad V, \quad V_{in} = 1 \text{ V} \quad (\varphi = 0)$$



$$\Rightarrow \frac{V_{in} - 0}{Z_1} = \frac{0 - V_{out}}{Z_2} \Rightarrow \boxed{V_{out} = -\frac{Z_2}{Z_1} V_{in}}$$

$$\boxed{Z_1 = Z_{C1} + Z_{R1} = \frac{1}{j\omega C_1} + R_1 = \left(\frac{-j}{2 \cdot 10^3 \cdot 0.8 \cdot 10^{-6}} + 10^4 \right) \Omega = \left(10^4 - \frac{j}{1.6 \cdot 10^{-3}} \right) \Omega = \left(-0.625j + 10 \right) \cdot 10^4 \Omega}$$


$$10^4 e^{-j0.062} \Omega$$

$$Z_2^{-1} = Z_{C2}^{-1} + Z_{R2}^{-1} = j\omega C_2 + \frac{1}{R_2} = \left(16j \cdot 10^{-3} + 10^{-5} \right) \Omega^{-1} \Rightarrow \boxed{Z_2 = \frac{1}{10^{-5} + 16 \cdot 10^{-8}} \Omega = \left(10^{+5} - 16 \cdot 10^3 j \right) \Omega = 10^5 e^{-j1.6 \cdot 10^{-2}} \Omega}$$

$$\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{10^5 e^{-j1.6 \cdot 10^{-2}}}{10^4 e^{-j0.062}} = 10 e^{j0.046} \Rightarrow V_o = \underbrace{V_{in} = 1 \text{ V}}_{e^{j\pi}} = 10 e^{j3.14} \text{ V}$$

$$\boxed{v_o(t) = 10 e^{j0.39} e^{j2\pi 2000t} = 10 \sin(2000t + 3.14) \text{ V}}$$

5.

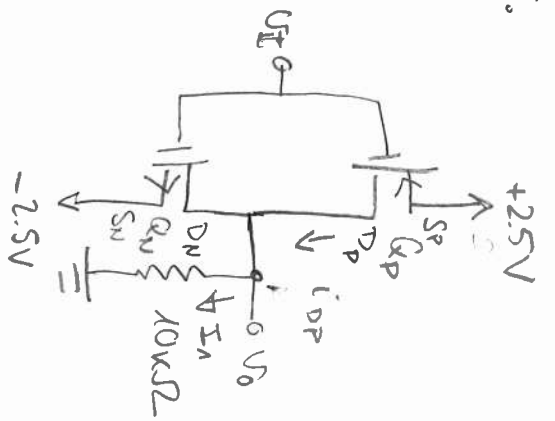

$$V_{SP} = +2.5V$$

$$V_{DP} = V_{DN}$$

$$V_{GP} = V_{GN}$$

$$V_{SN} = -2.5V$$

$$V_{DN} = V_{DP}$$

$$V_{GN} = V_{GP}$$

$$|V_{GS}| > |V_T| \text{ ON}$$

$$|V_{DS}| < |V_{GS}| - |V_T| \text{ LNM}$$

$$|V_{DS}| > |V_{GS}| - |V_T| \text{ SAT}$$

$$k_n = k_p = 1 \mu A/V^2$$

$$V_{TN} = -V_{TP} = 1V$$

$$a) U_I = +2.5V \rightarrow V_{GN} = V_{GP} = +2.5V \Rightarrow$$

$$\circ \text{ Sat. BAT: } I_{DN} = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\hookrightarrow I_{DN} = \frac{k}{2} (5 - 1)^2 = 0.5 \frac{\mu A}{V^2} \cdot 16V^2 = 8 \mu A.$$

$$\text{wird A: } -I_{DN} = I_A = \frac{U_D - 0}{10k\Omega}$$

$$-8 \mu A$$

$$\Rightarrow U_D = -8 \cdot 10^{-3} \cdot 10^4 V = -80V = V_{DN}$$

$$\Rightarrow V_{DS} = -80 - (-2.5) = -77.5V < V_{GS} - V_T = 1$$

$$\Rightarrow \text{SAT}$$

$$\circ \text{ Sat. LNM: } I_D = \frac{k}{2} [2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2] = 0.5 \cdot 10^{-3} [2 \cdot 4 V_{DS} - V_{DS}^2] = -\frac{V_D}{10^4}$$

$$-V_D = 10^4 \cdot 0.5 \cdot 10^{-3} [8(V_D + 2.5) - (V_D + 2.5)^2] = 5 [8V_D + 20 - (V_D^2 + 6.25 + 5V_D)] =$$

$$= 5 [3V_D + 13.75 - V_D^2] = 15V_D - 5V_D^2 + 68.75 \Rightarrow 5V_D^2 - 15V_D - 68.75 = 0$$


$$\Rightarrow 5V_D^2 - 16V_D - 68.75 = 0 \Rightarrow V_{D1} = \begin{cases} V_{D1/1} = -2.44V \rightarrow V_{D1} - V_{S1} = -2.44 - (-2.5) = 0.06V < \\ V_{D1/2} = 5.64V \rightarrow V_{D1} - V_{S1} > 4V \times \end{cases} \quad \underline{V_{GS1} = 4V}$$

$$\Rightarrow V_{DS} = 0.06V \text{ (petit } V_{DS} < V_{GS1})$$

$$\Rightarrow I_{DN1} = -\frac{V_D}{10} = 0.244 \mu A$$

b) Igual que a) (cruética)

c)

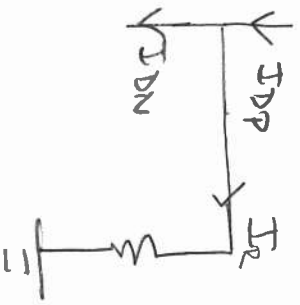

$$I_{DP} = I_{DN} + I_R \quad \text{cruética: } I_{DP} = I_{DN} \quad \rightarrow \quad I_R = 0 \quad \Rightarrow \quad \underline{V_D = 0}$$

$$\underline{Q_N}: V_{GS}|_N = 0 - (-2.5) = 2.5V > 1V \text{ ON}$$

$$V_{DS}|_N = 0 - (-2.5) = 2.5V = V_{GS} \Rightarrow \text{seume SAT.}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_{DN} = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = \dots = 1.125 \mu A.}$$

$$\underline{Q_P}: V_{GS}|_P = 0 - 2.5 = -2.5V \text{ ON}$$

$$V_{DS}|_P = 0 - 2.5 = -2.5V = V_{GS} \text{ SAT} \Rightarrow$$

$$\boxed{I_{DP} = 1.125 \mu A.}$$